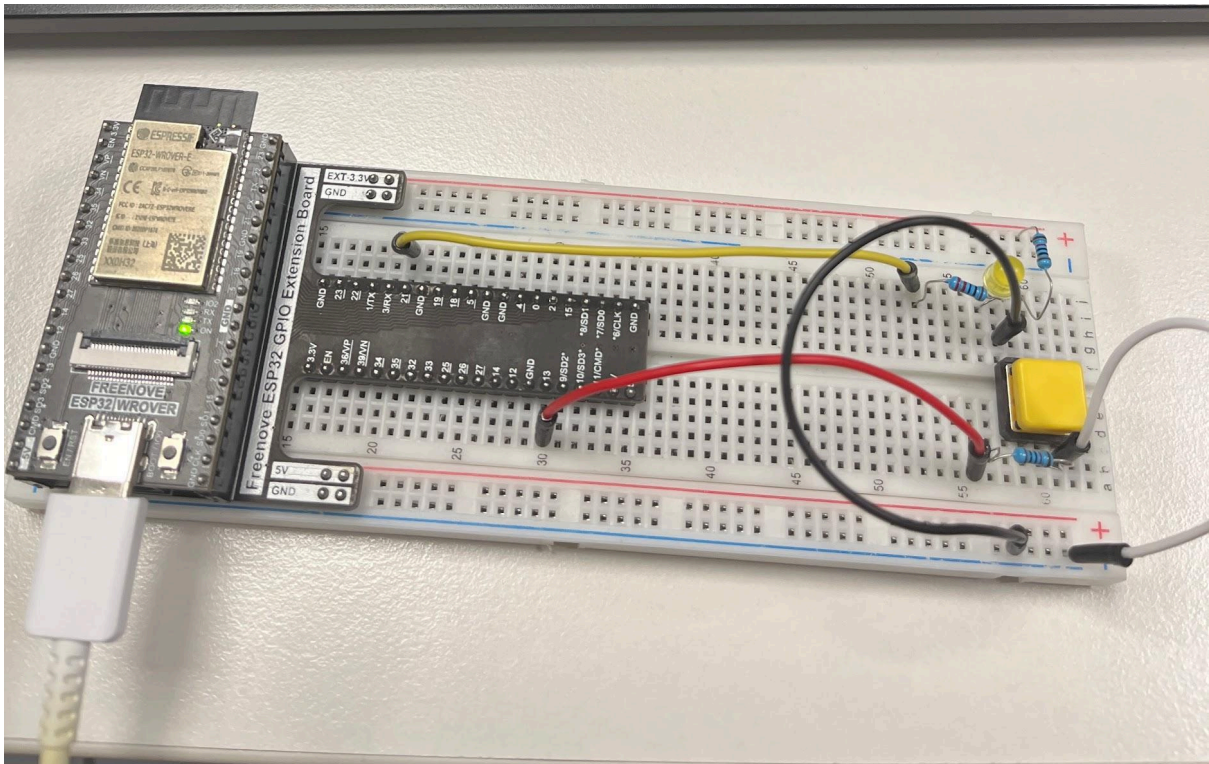


- Botón led:



Hemos añadido:

- 4 JUMPERS
- 1 BOTÓN
- 2 RESISTORES DE 10K
- 1 RESISTOR 220
- 1 LED
- 1 ESP32
- 1 GPIO EXTENSION BOARD

Pasos:

1: Hemos conectado los jumpers en los pines 13 y 21 donde estos se conectan con la led y el botón con los resistores para que le llegue la señal de la luz.

2: Hemos descargado el código que corresponde con el diseño, que se encuentra en el siguiente enlace:

https://github.com/Freenove/Freenove_Ultimate_Starter_Kit_for_ESP32/tree/master/C/Sketches

Katya, Pau , Nazar